

Homework 01


1. 用德·摩根定理和 A.2 节中的结合公理证明下面两个关于 E 的表达式是等价的:

- a). $E = ((A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C)) \cdot (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C})$
 b). $E = (A \cdot B \cdot \bar{C}) + (A \cdot C \cdot \bar{B}) + (B \cdot C \cdot \bar{A})$

$$E = ((A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C)) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

$$= (A \cdot B \cdot \bar{C}) + (A \cdot C \cdot \bar{B}) + (B \cdot C \cdot \bar{A})$$

2. 用两输入的与门、或门和非门实现四输入的奇校验函数。

 

$$L = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

3. 假设 X 由三位 x_2 、 x_1 、 x_0 组成。

a). 分别写出下列4个逻辑表达式（当且仅当满足下面的条件时逻辑表达式为“真”）：

- X 中只有一个0。
- X 中有偶数个0。
- 当 X 被当做无符号二进制数时, X 小于4。
- 当 X 被当做有符号二进制数时, X 是负数。


b). 用 PLA 实现上述4个逻辑函数。

a) ◦ $x_2 x_1 \bar{x}_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_2 x_1 x_0$

◦ $\bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 + x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_2 x_1 x_0$

◦ \bar{x}_2

◦ x_2

 

4. 下面的 Verilog 模块实现了何种功能:


```
module FUNC1 (I0, I1, S, out);
    input I0, I1;
    input S;
    output out;
    out = S ? I1 : I0;
endmodule

module FUNC2 (out, ctl, clk, reset);
    output [7:0] out;
    input ctl, clk, reset;
    reg [7:0] out;
    always @(posedge clk)
        if (reset) begin
            out <= 8'b0;
        end
        else if (ctl) begin
            out <= out + 1;
        end
        else begin
            out <= out - 1;
        end
end
endmodule
```

FUNC1 数据选择器

FUNC2 可在时钟边沿根据 ctl 为 1/0 而递增(减)的计数器, $reset$ 可用于同步清零

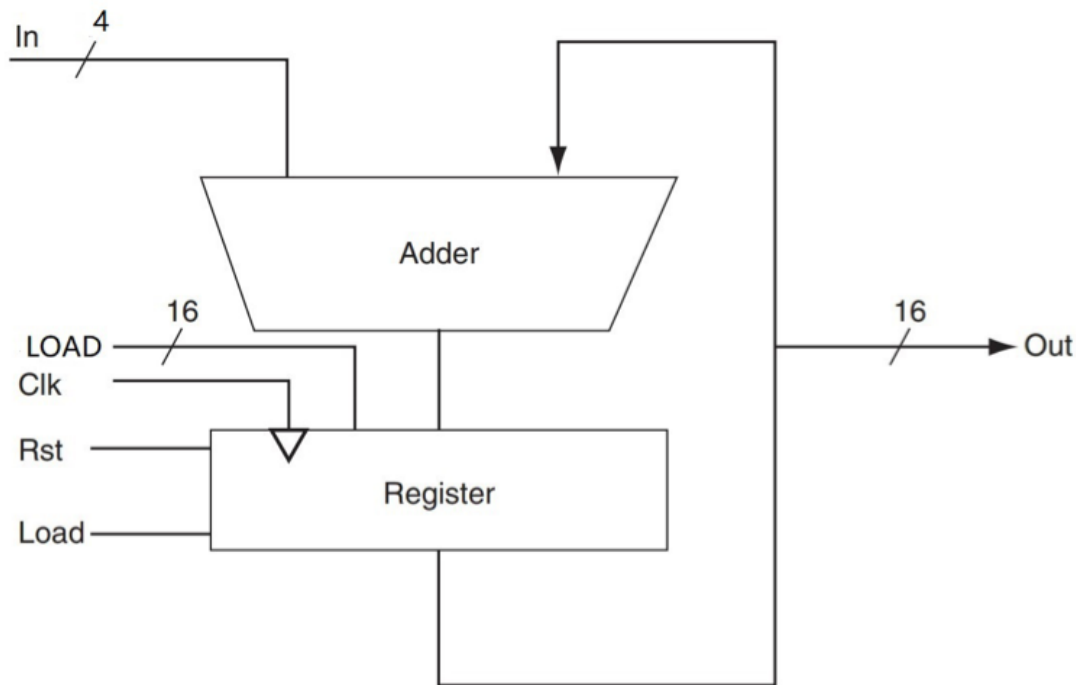5. 根据下面给出的累加器逻辑图，写出它的 Verilog 模块实现。假定使用正边沿触发寄存器和异步 *Rst*。



```

module adder (
    input [3:0] In,
    input Clk, Rst, Load,
    input [15:0] LOAD,
    output reg [15:0] Out );
    always @(posedge clk or posedge Rst)
        if (Rst) Out <= 16'b0;
        else if (Load) Out <= LOAD;
        else Out <= Out + In;
endmodule

```